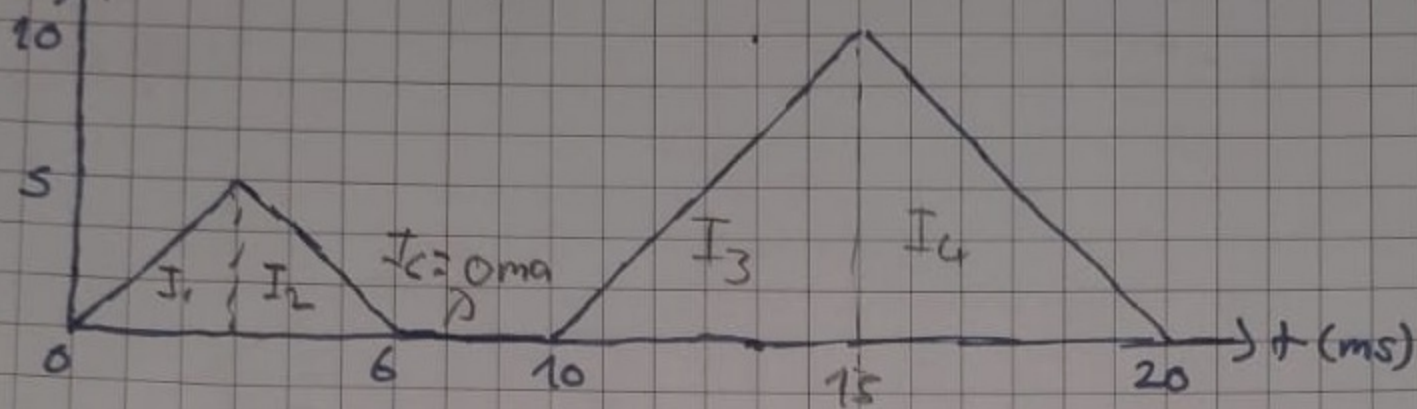


6.g $v(t)$ V $20 \mu F$




$$i = C \times \left(\frac{dv}{dt} \right)$$

$$I_1 = 20 \cdot 10^{-6} \times \left(\frac{5V}{3 \times 10^{-3} \text{ saniye}} \right) = 0,033 A = 33,33 \text{ mA}$$

$$I_2 = -I_1 = -33,33 \text{ mA}$$


$$I_c = 0 \text{ mA}, \quad I_3 = 20 \cdot 10^{-6} \times \left(\frac{10}{5 \times 10^{-3} s} \right) = 0,04 A = 4 \text{ mA}$$

$$I_4 = -I_3 = -4 \text{ mA}$$

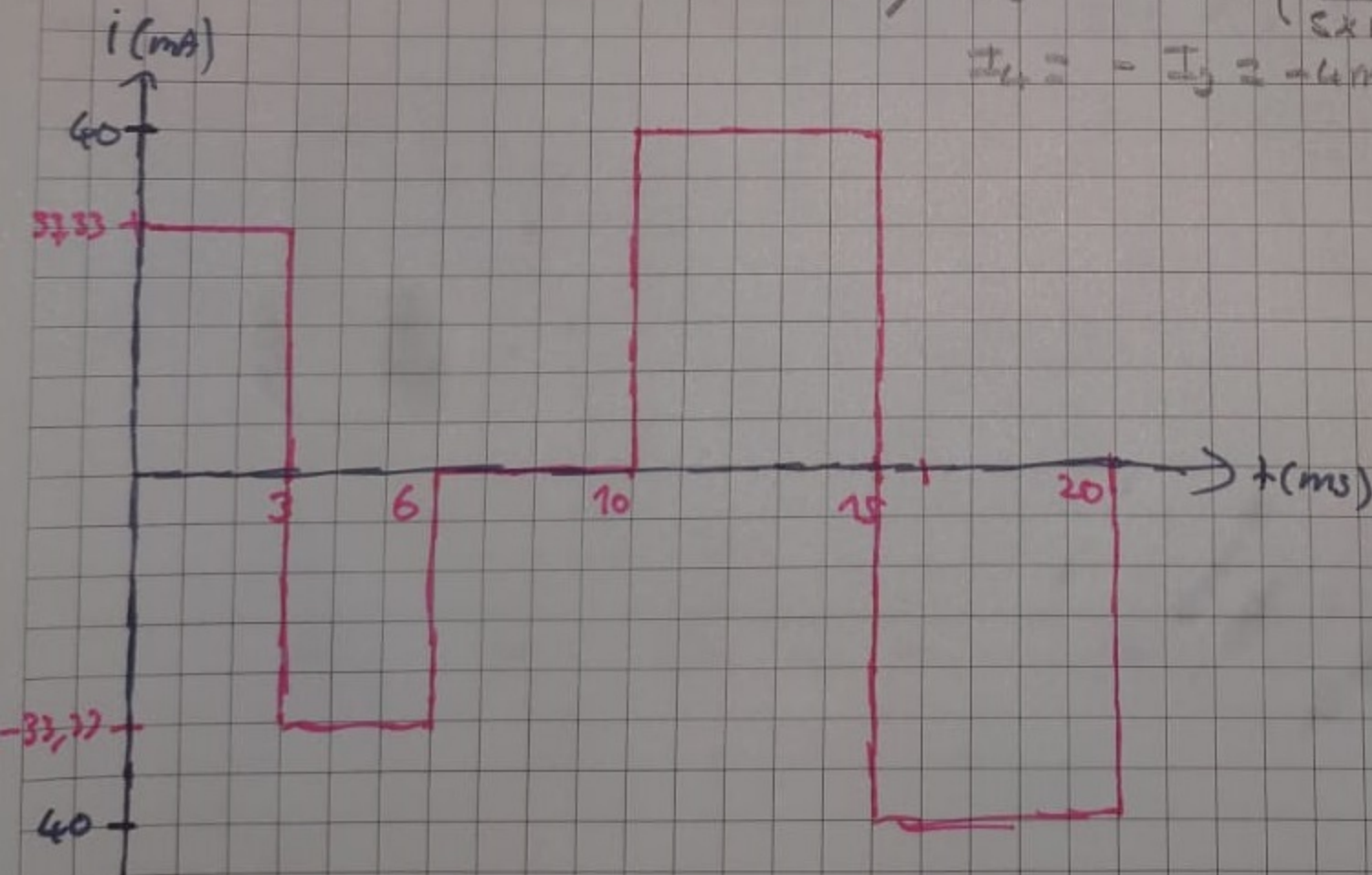

6.15


2-F

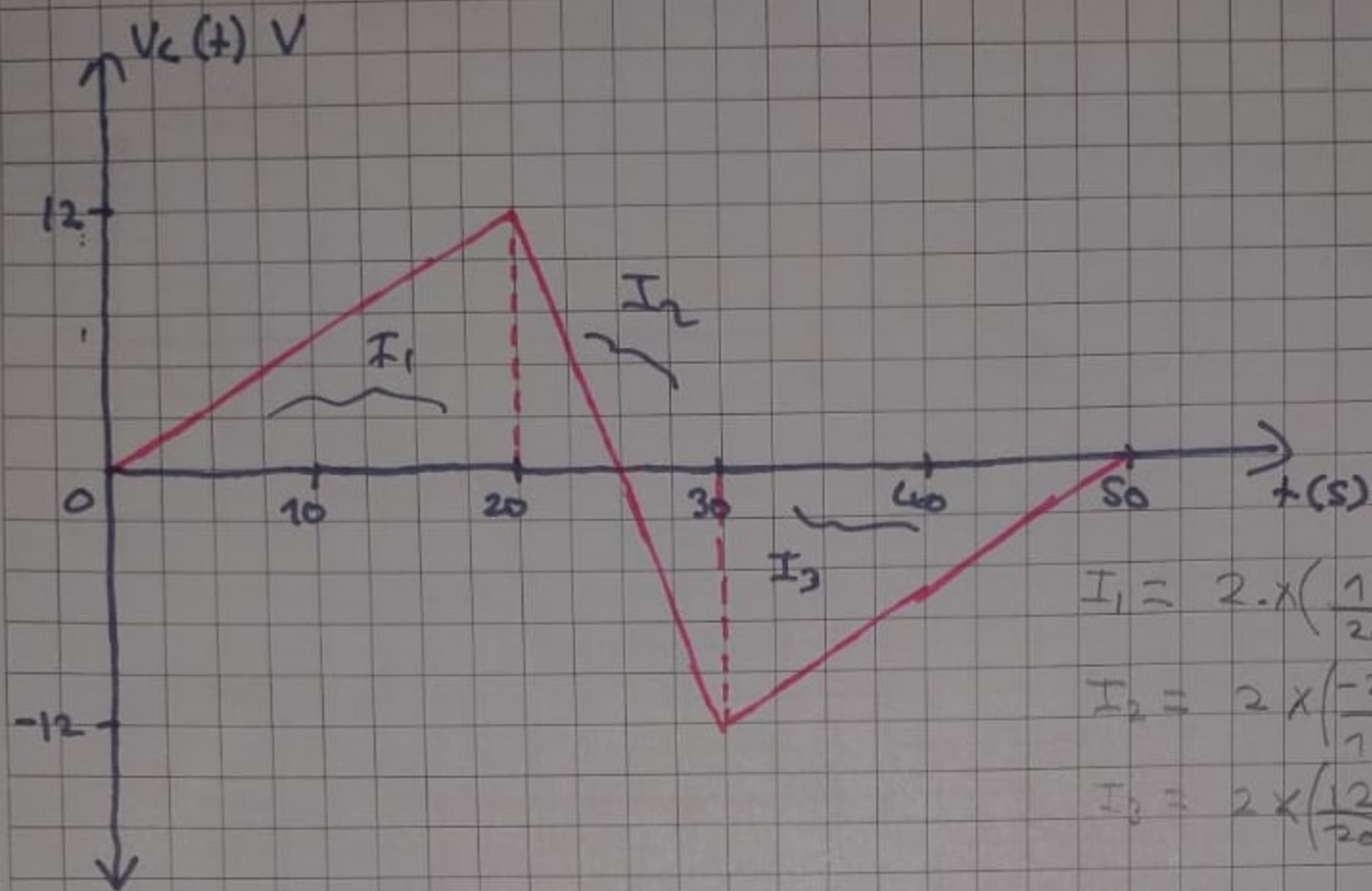


$$I_1 = 2 \times \left(\frac{12}{20} \right) = 1,2 A$$

$$I_2 = 2 \times \left(\frac{-24}{10} \right) = -4,8 A$$
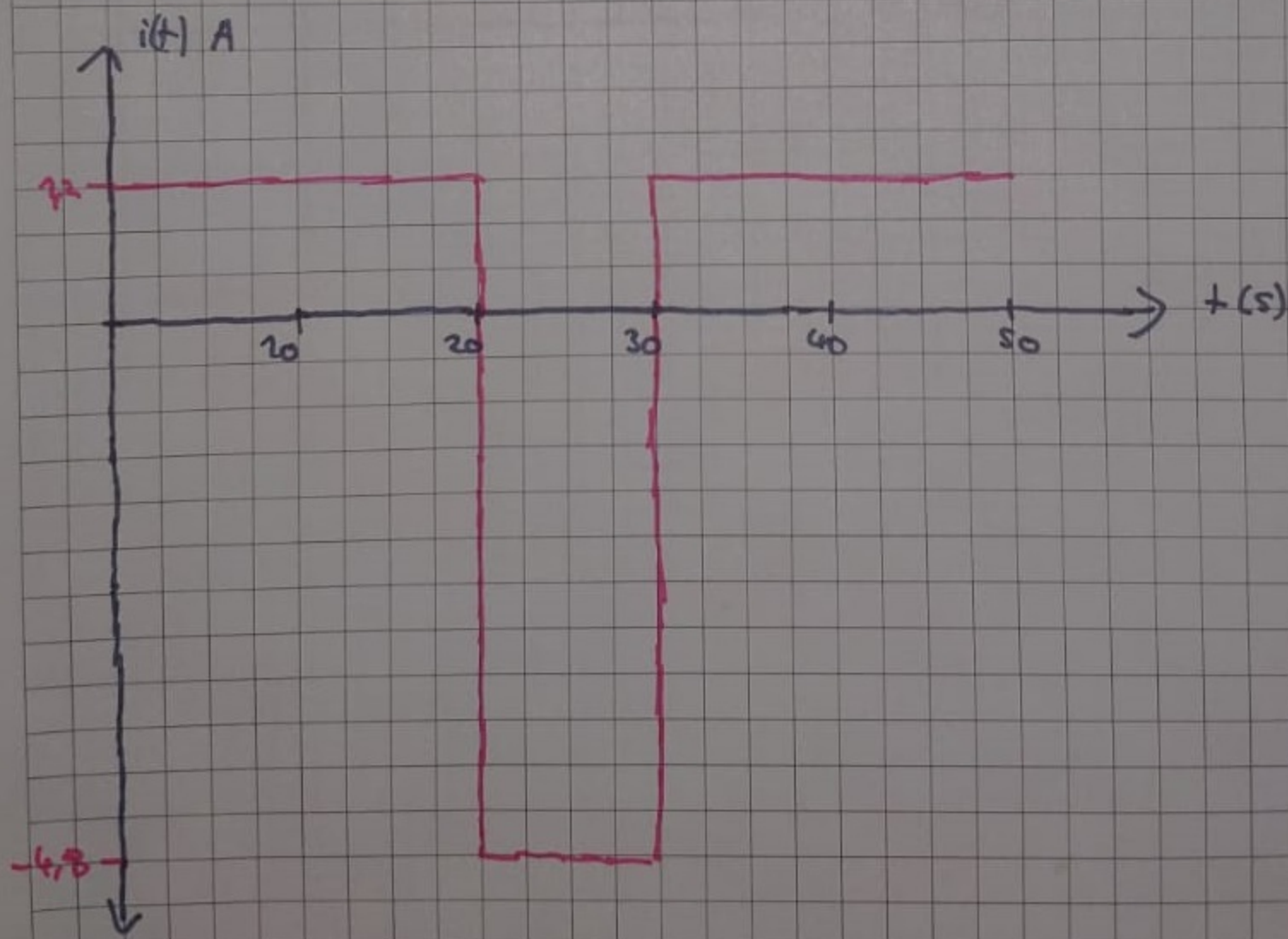
$$I_3 = 2 \times \left(\frac{12}{20} \right) = 1,2 A$$



6.16

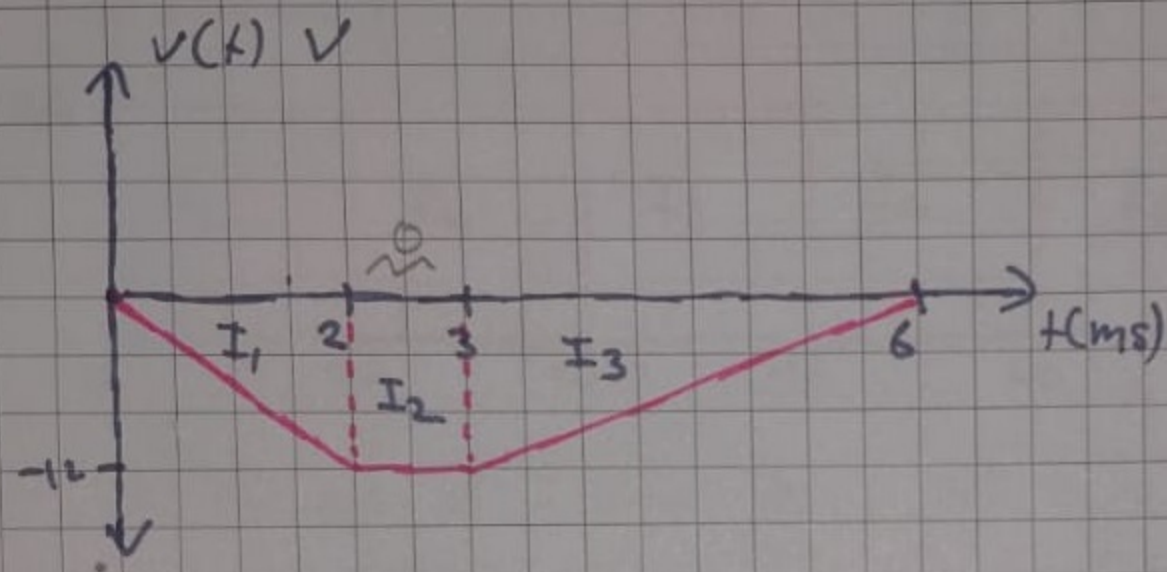2- μ F


$$I_1 = 2 \times 10^{-6} \times \left(\frac{-12}{2 \cdot 10^{-2}} \right) = -0,012 \text{ A} = -12 \text{ mA}$$

$$I_1 = -12 \text{ mA}$$

$$I_2 = 0 \text{ mA}$$

$$I_3 = 2 \times 10^{-6} \times \left(\frac{+12}{3 \cdot 10^{-3}} \right) = +0,008 \text{ mA}$$


$$I_3 = +8 \text{ mA}$$

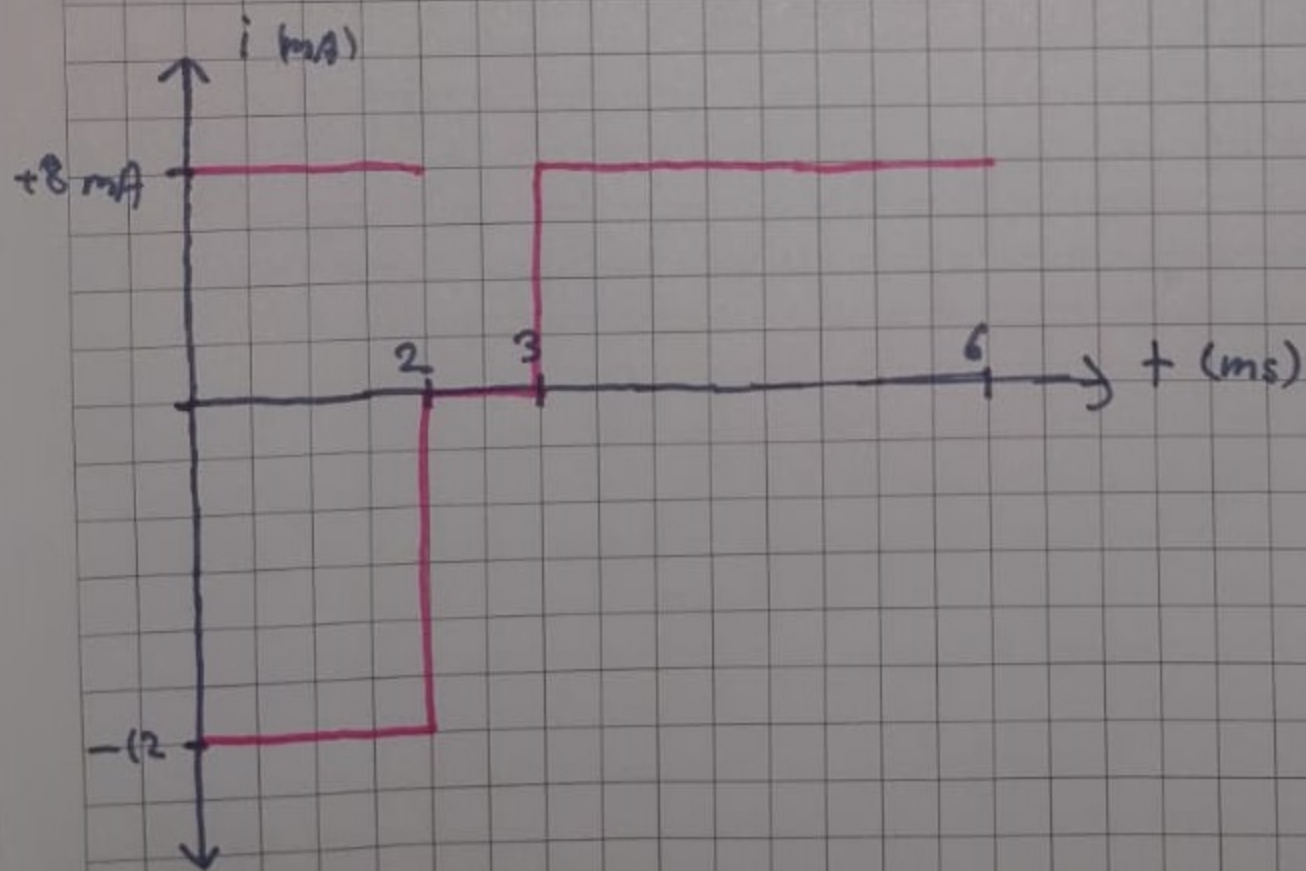

6.28

4-H inductor


$$v(t) = 0, t < 0$$

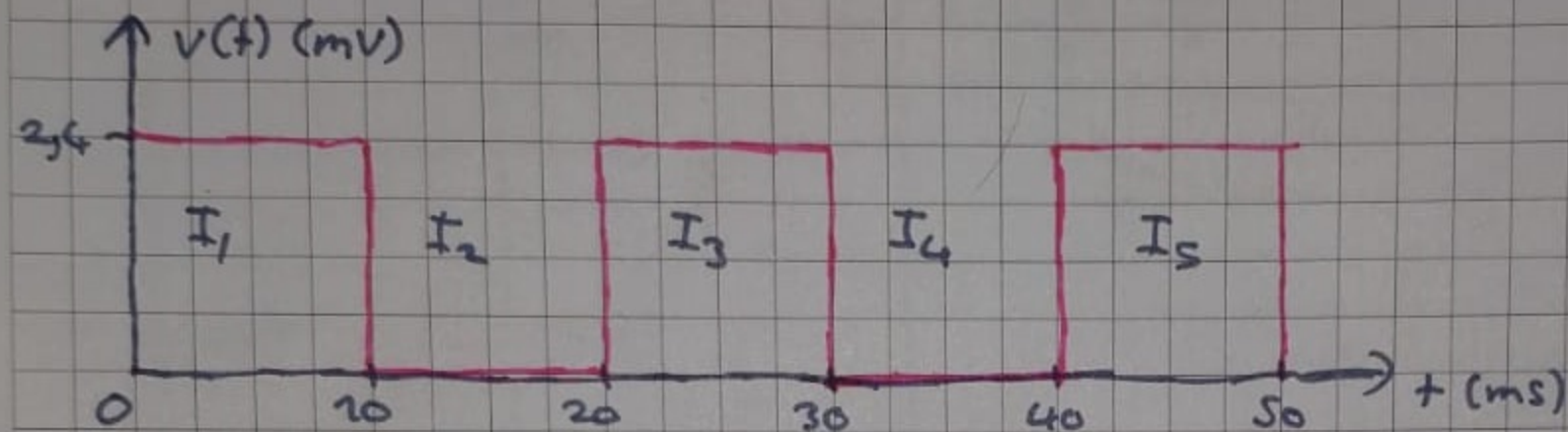


$$V = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$I_1 \Rightarrow 2.4 \cdot 10^{-3} = 4(H) \times \left(\frac{di_1}{10 \cdot 10^{-3}} \right) \Rightarrow 6 \times 10^{-6} A = di_1 \quad I_2 \Rightarrow 0$$
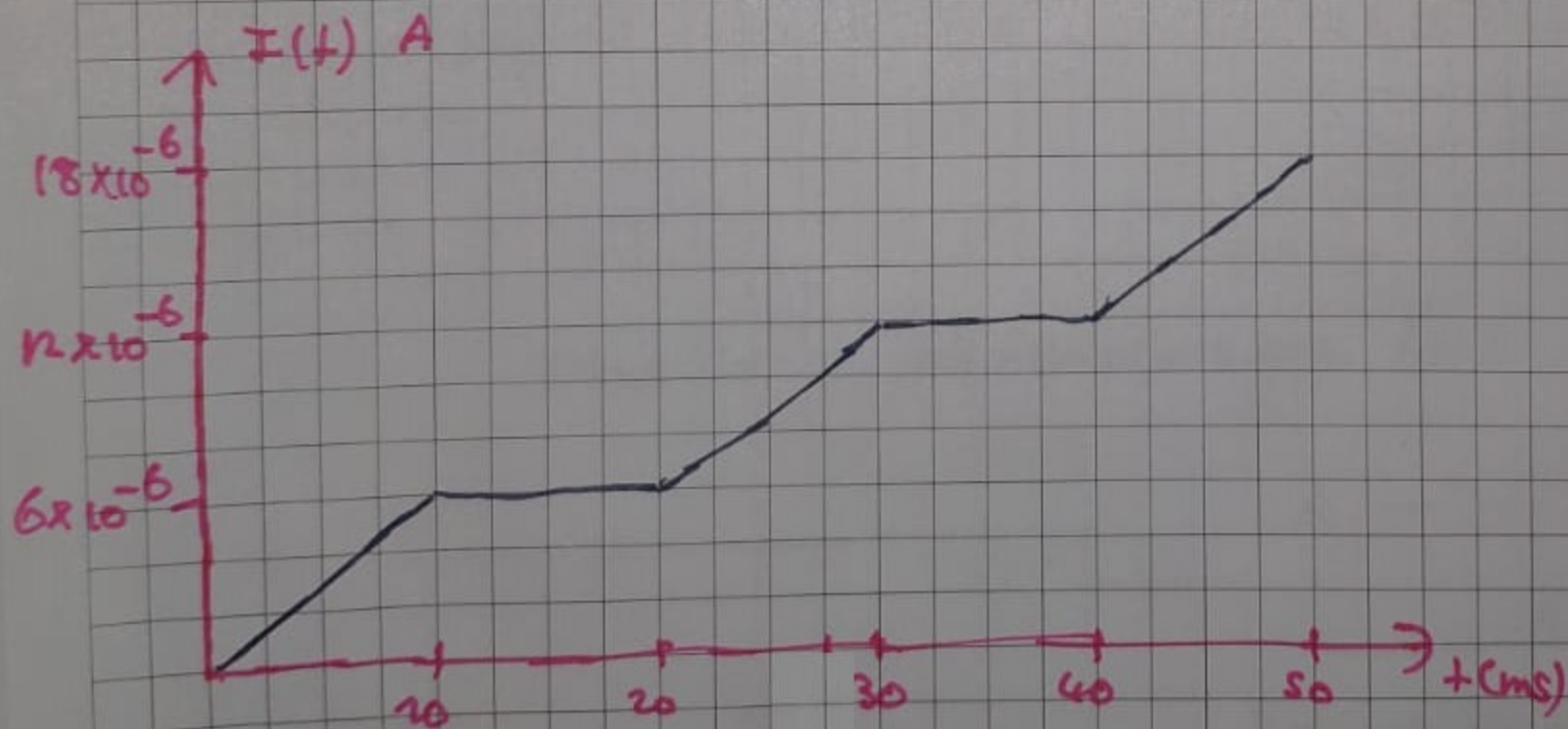
$$I_3 \Rightarrow 2.4 \cdot 10^{-3} = 4 \times \left(\frac{di_3}{10 \cdot 10^{-3}} \right) \Rightarrow 6 \times 10^{-6} A = di_3 \quad I_4 = 0, \quad I_5 = I_3 = I_1$$



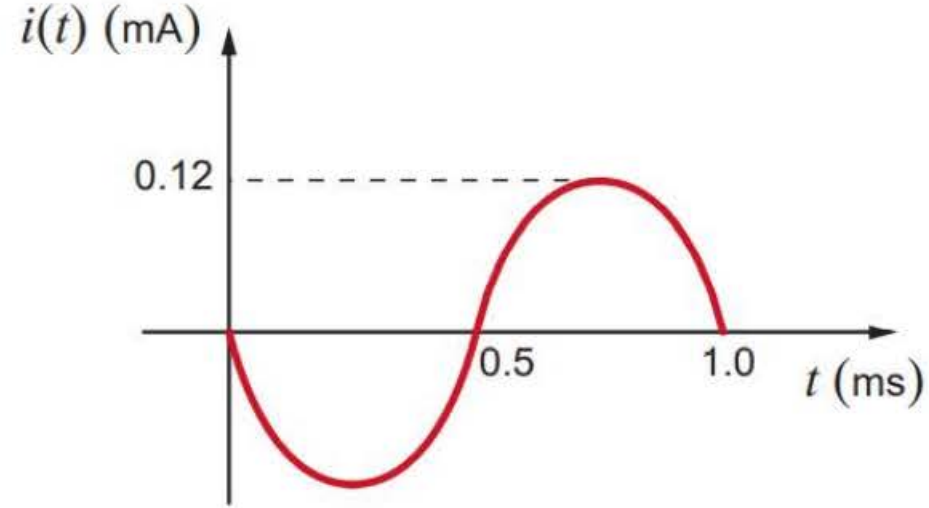
6.38 The current in a 4-mH inductor is given by the waveform in Fig. P6.38. Plot the voltage across the inductor.




$i(t) = I_m \sin(\omega t)$ -sin grafiği olduğu için sin değerini - alacağım
 $0.12 \times -\sin(2\pi/1 \times 10^{-3} \times t) \text{ mA}$
 $L(di/dt) = V(t)$

yerine yazar isek
 $4 \times 10^{-3} (-0.12 \times 10^{-3} \times \cos((2\pi \times t)/10^{-3}) \times 2\pi/10^{-3})$
 cos -1 ile 1 arasındadır 10^{-3} ler birbirlerini götürür geriye

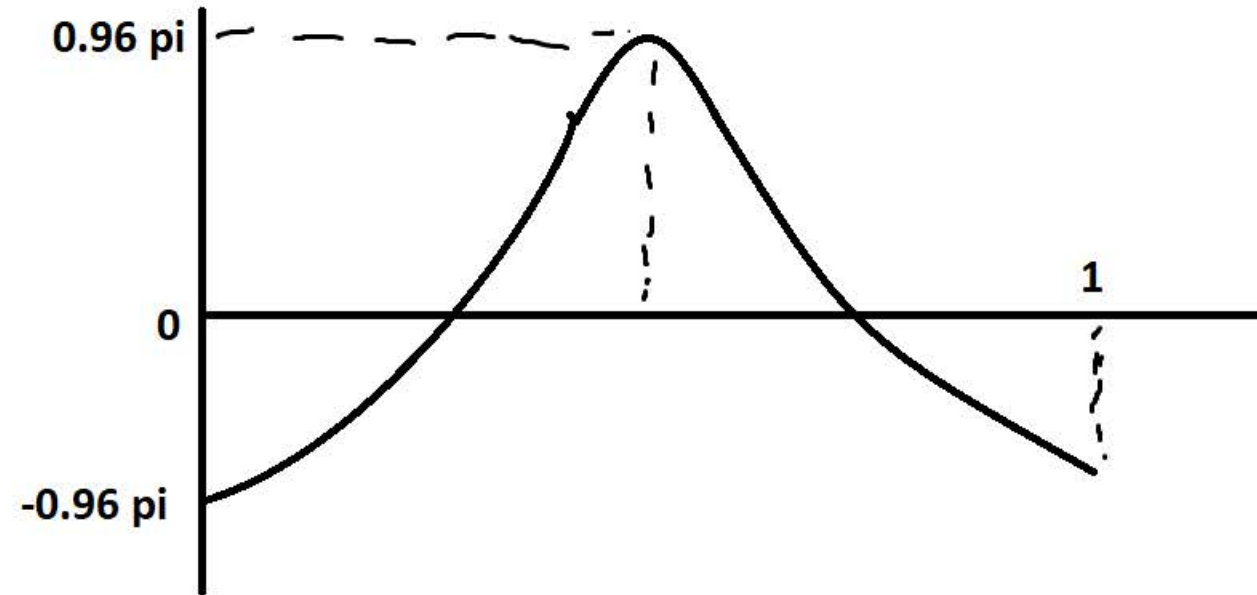
$V(t) = -0.96\pi \times 10^{-3} \times \cos((2\pi \times t)/10^{-3})$ kalır
 t değerim 0 ile 1×10^{-3} saniye arasında yani şöyle bir grafik çıkacak



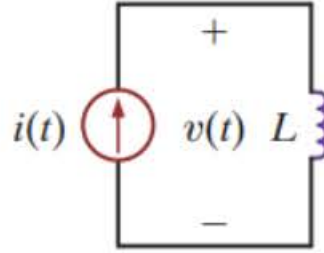6.42 The inductor in Fig. P6.42a is $4.7 \mu\text{H}$ with a tolerance of 20%. Given the current waveform in Fig. 6.42b, graph the voltage $v(t)$ for the minimum and maximum inductor values.



(a)

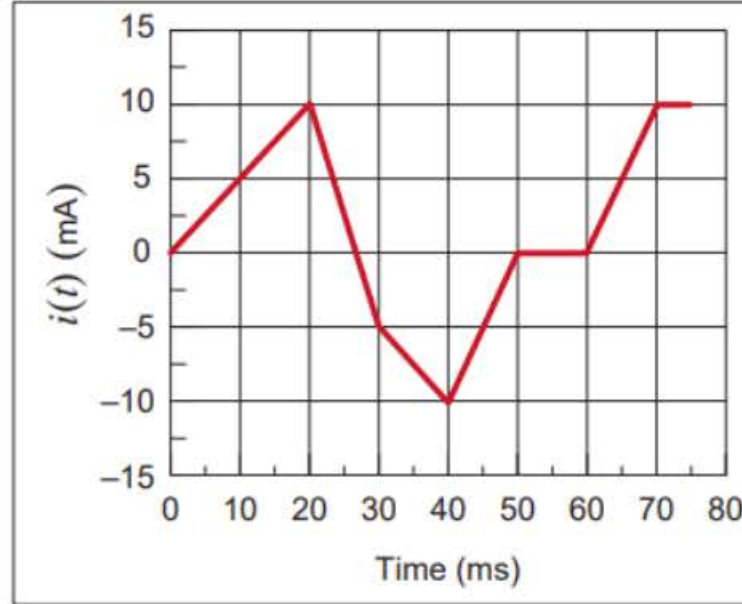

(b)

%20 toleransı olduğu için

min değeri = $4.7 - 4.7 \times (20/100)$, max değeri = $4.7 + 4.7 \times (20/100)$ olur.
 min=3,76 , max = 5,64 olur inductor değer aralığım böyle olacak
 $3,76 < x < 5,64$

$V(t) = Lx(di/dt)$ ye göre sürelerle bakarsak :

inceleyeceğimiz süre aralıkları şöyle olacak 0-20 , 20-30 , 30-40 , 40-50 , 50-60 , 60-70

olacak akım ve süre değişimlerine göre ise L değerimizin max ve min halleriyle teker teker çarpacağız.

İlk önce ana değişim değerlerimi sırasıyla yazalım

0.5 , -1.5 , -0.5 , 1 , 0 , 1 gelir $\mu\text{H} = \text{H} \times 10^{-6}$ olur. Fakat tam şekilde göstermek için μH formunda kullanacağız

min ve max değerleri için yazalım şimdi


Min değerleri için sırasıyla. İlkinin örnek olarak göstereyim : $0.5 \times 3,76$ şeklinde

1.88 , -5.64 , -1.88 , 3.76 , 0 , 3.76



Max değerleri için

2.82 , -8.46 , -2.82 , 5.64 , 0 , 5.64 Grafiğe dökersek

6.42 Grafik hali

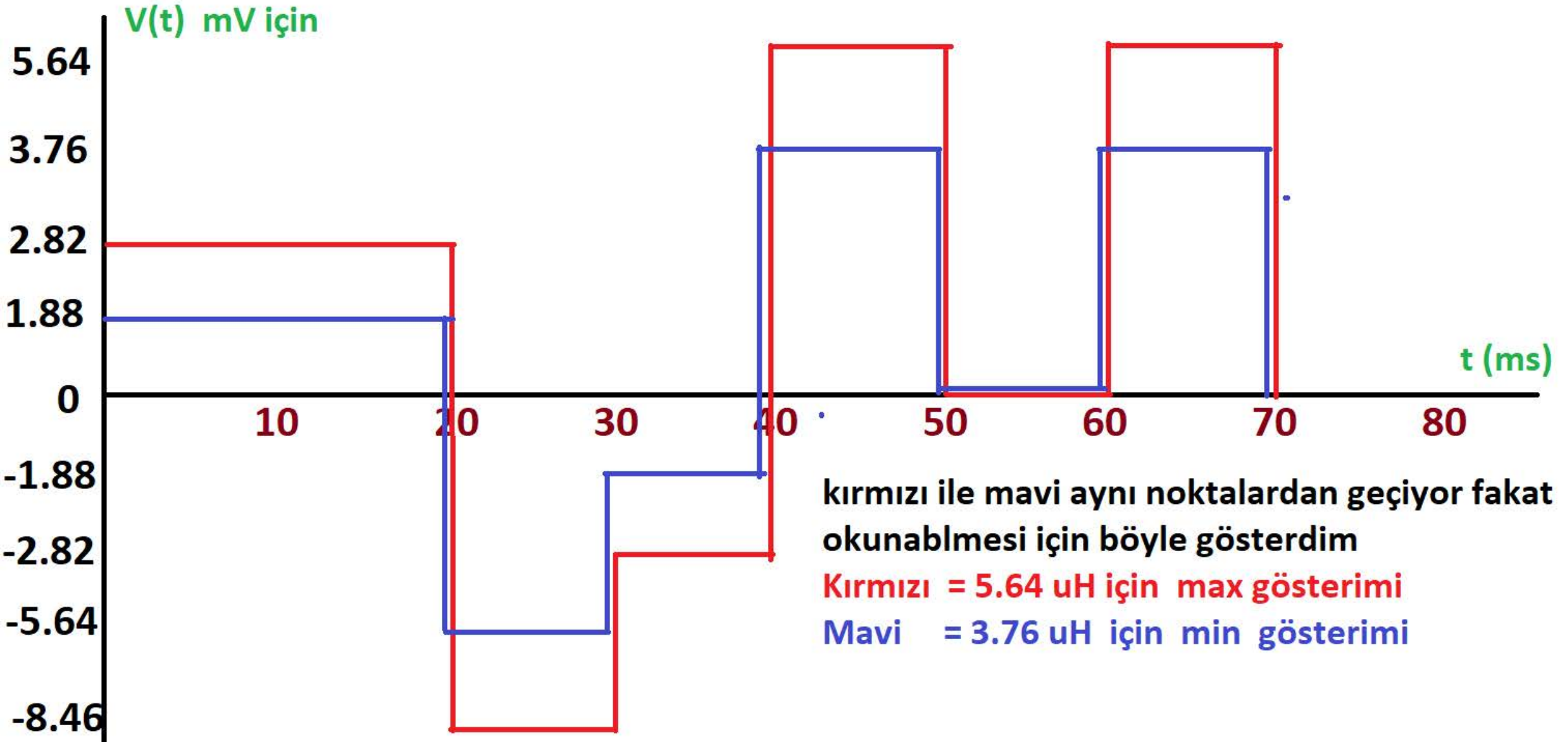

6.50

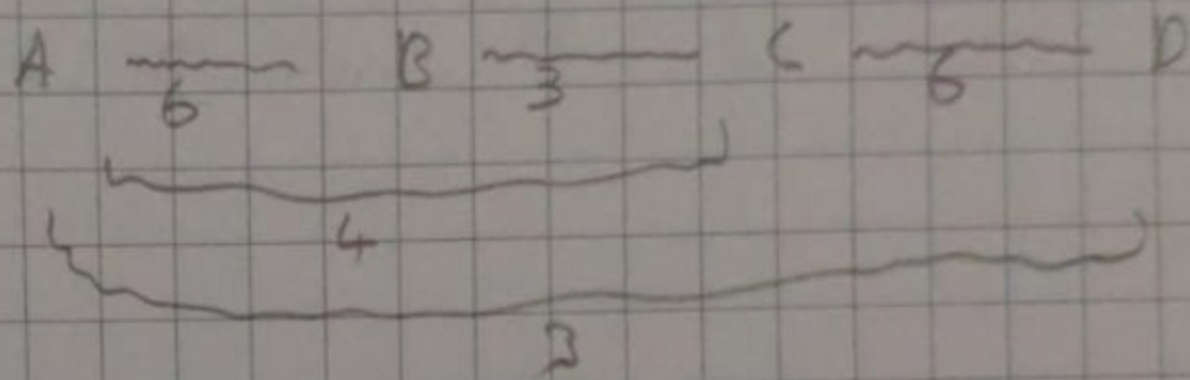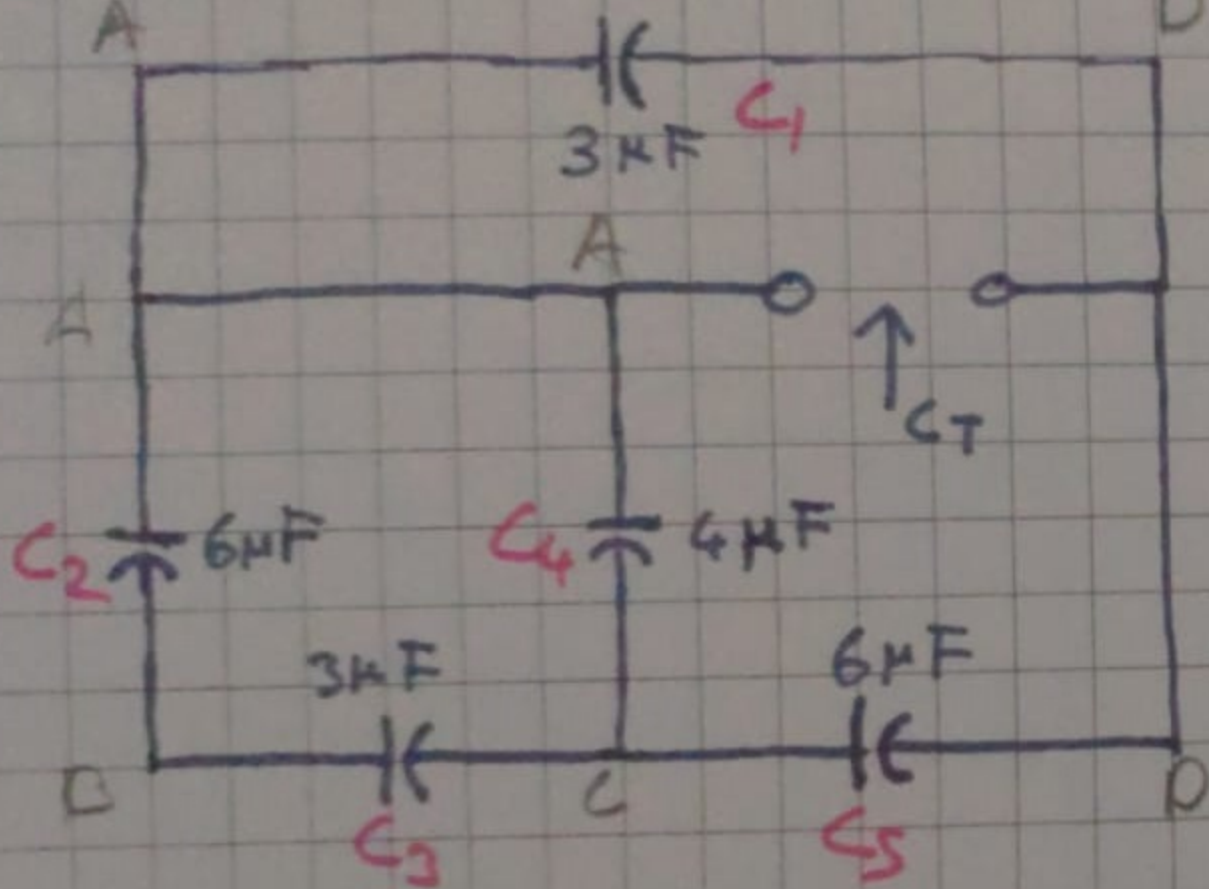Find C_T 



$$C_2 \text{ ile } C_3 \text{ seri} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{C_a} \quad C_a = 2 \mu F$$

$$C_a \text{ ile } C_4 \text{ paralel} = 2 \mu F + 4 \mu F = 6 \mu F = C_b$$

$$C_b \text{ ile } C_5 \text{ seri} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{C_d} = C_d = 3 \mu F$$

$$C_d \text{ ile } C_1 \text{ paralel} = 3 + 3 = 6 \mu F, \quad C_T = 6 \mu F$$

6.56

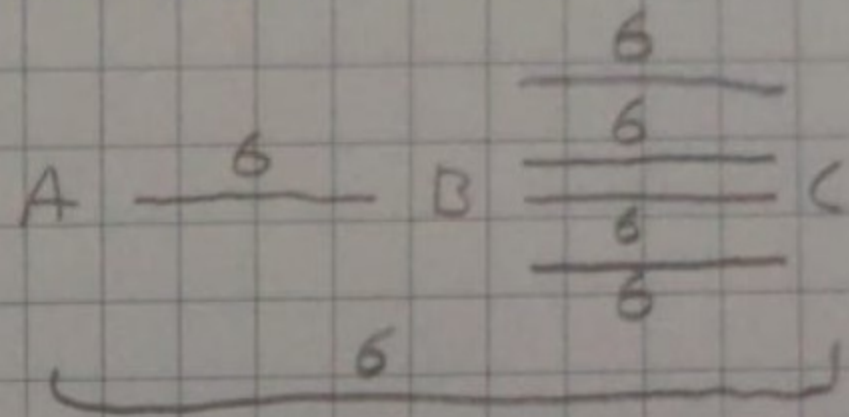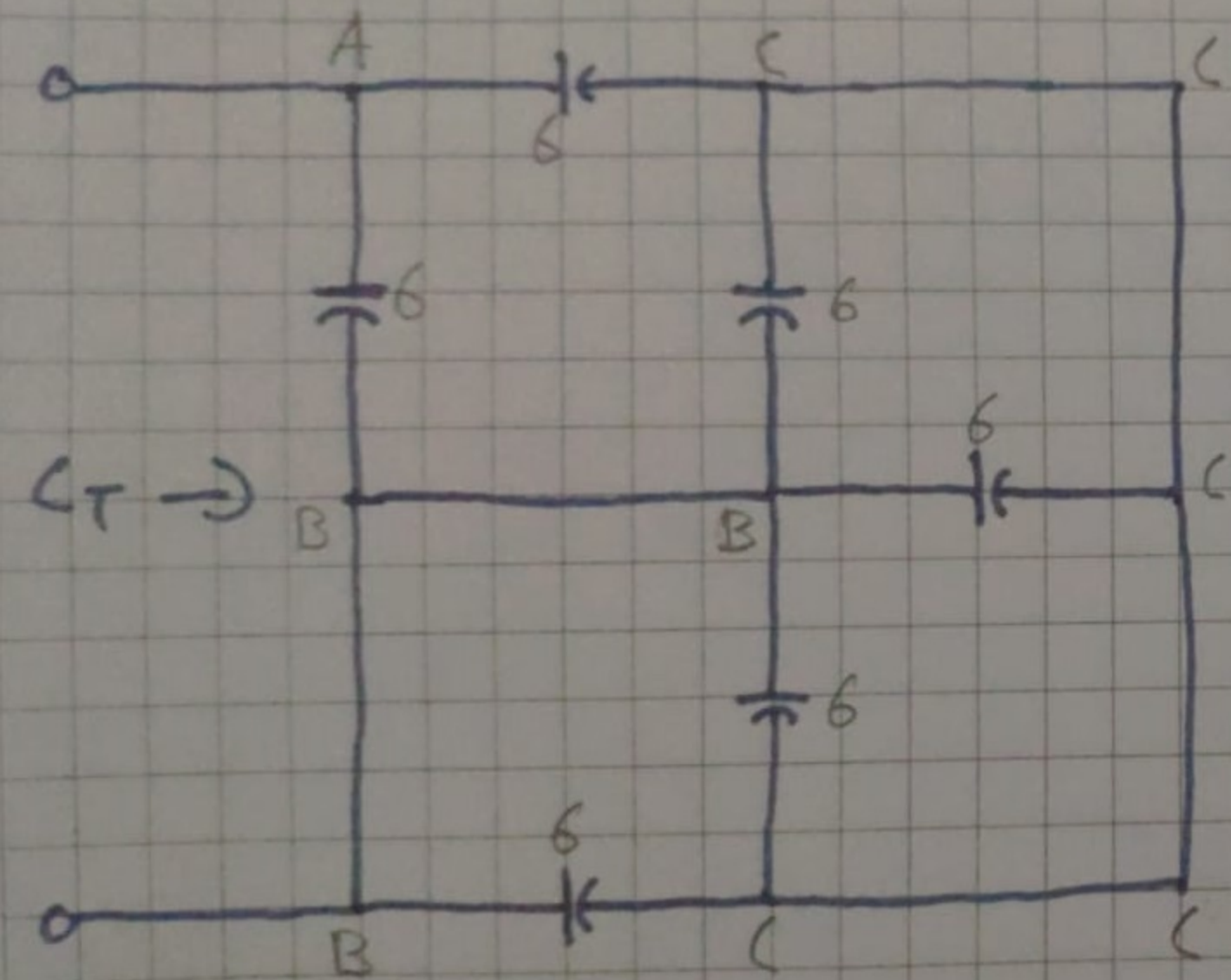Find C_T all capacitors are $6 \mu F$ 


$$B-C \text{ arası paralel} = 6 + 6 + 6 + 6 = 24 \mu F$$

$$A - (B-C) \text{ ile seri} = \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = 4,8 \mu F$$

$$4,8 \text{ ile } A-C \text{ 'ye paralel} = 10,8 \mu F$$

$$C_T = 10,8 \mu F$$

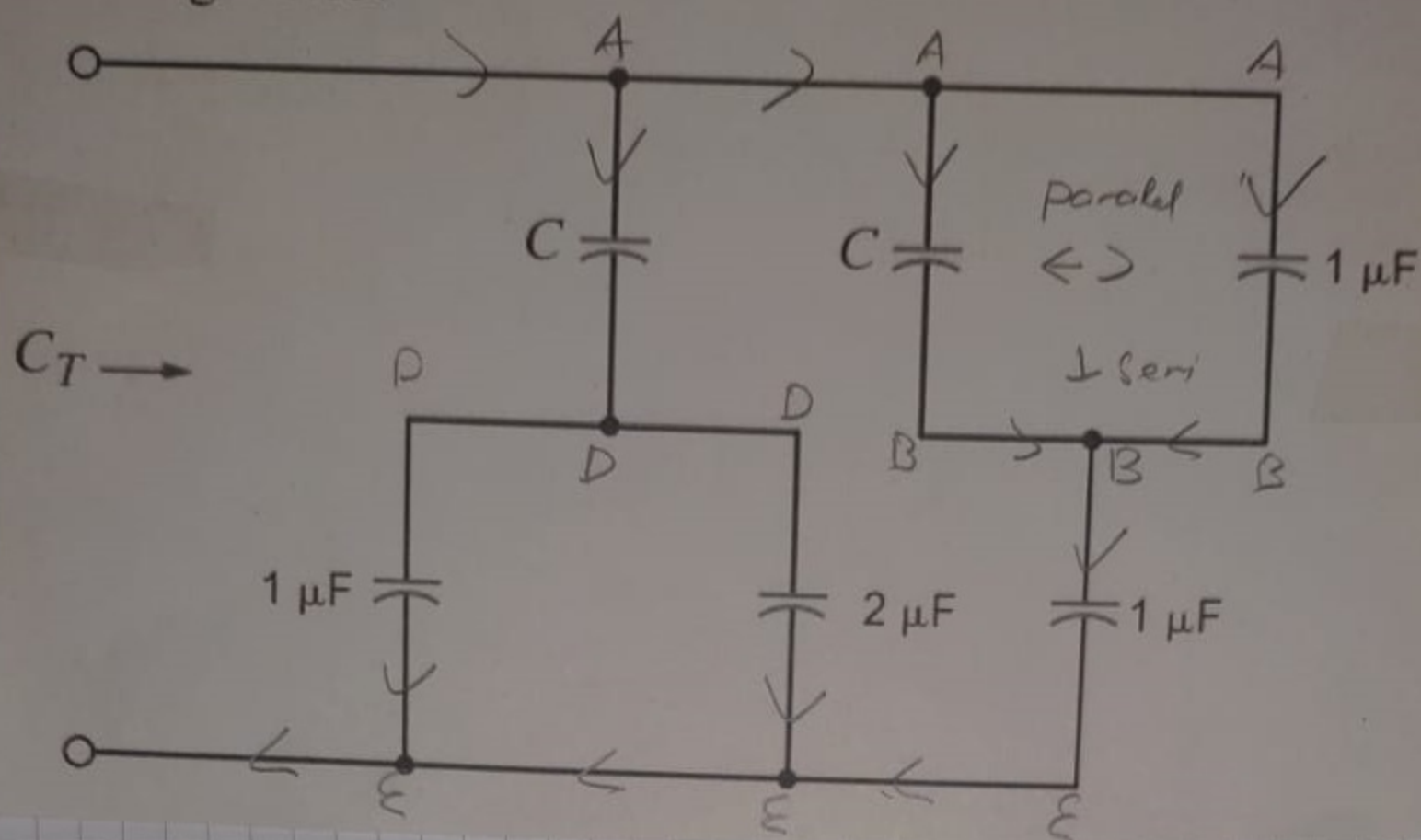6.65 Select the value of C to produce the desired total capacitance of $C_T = 1 \mu\text{F}$ in the circuit in Fig. P6.65.



A-B birbirine paralel B-E ye seri

$$C_{ab} = C + 1$$

$$C_{be} = 1$$

$$\frac{1}{C+1} + 1 = \frac{1}{C_{be}}$$

$$\frac{C+2}{C+1} = \frac{1}{C_{be}}$$

$$C_{be} = \frac{C+1}{C+2}$$

D-E ler birbirine paralel A-D ye seri

$$C_{de} = 1 + 2 = 3$$

$$C_{ad} = C$$

$$\frac{1}{C} + \frac{1}{3} = \frac{1}{C_{de}}$$

$$C_{de} = \frac{3C}{C+3}$$

C_{de} 'ler birbirlerine paralel bu işlemin sonucu da C_T 'ye eşit




$$\frac{3C}{C+3} + \frac{C+1}{C+2} = 1 \Rightarrow \frac{3C^2 + 6C + C^2 + C + 3C + 3}{C^2 + 5C + 6} = 1$$

$$4C^2 + 10C + 3 = C^2 + 5C + 6$$

$$3C^2 + 5C - 3 = 0$$

$$C = \frac{-5 + \sqrt{61}}{6}$$

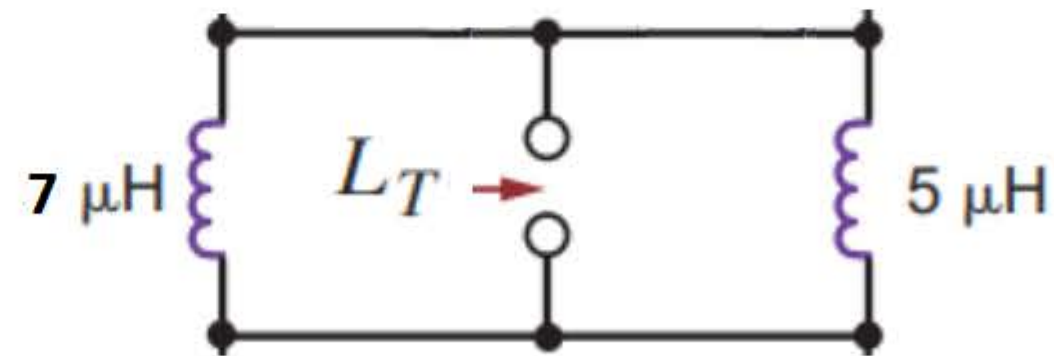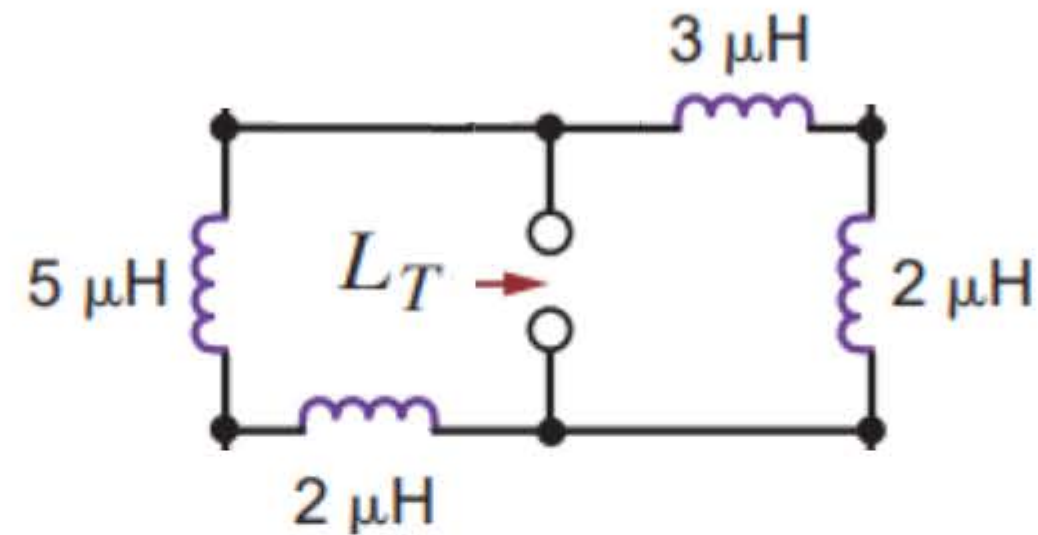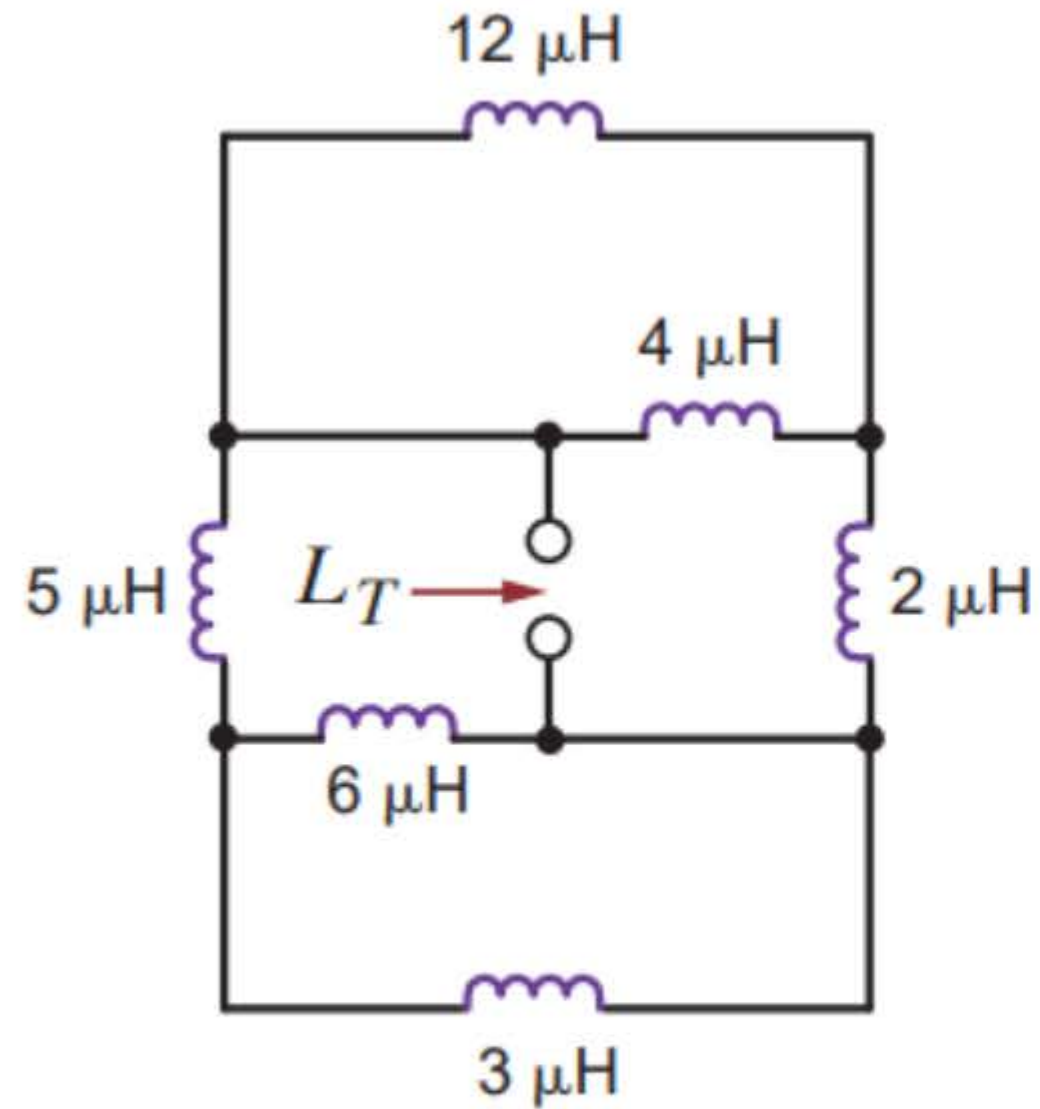6.72 Find L_T in the circuit in Fig. P6.72.





12 ile 4 birbirlerine paraleller o
yüzden 3 geldi
6 ile de 3 birbirlerine paraleller o
yüzden oradan da 2 geldi

$$L_T = \frac{L_1 \times L_2}{L_1 + L_2}$$


olduğu için $5 \times 7 / (12)$
 $35 / 12 =$
 $2.916666666666667\ \mu\text{H}$

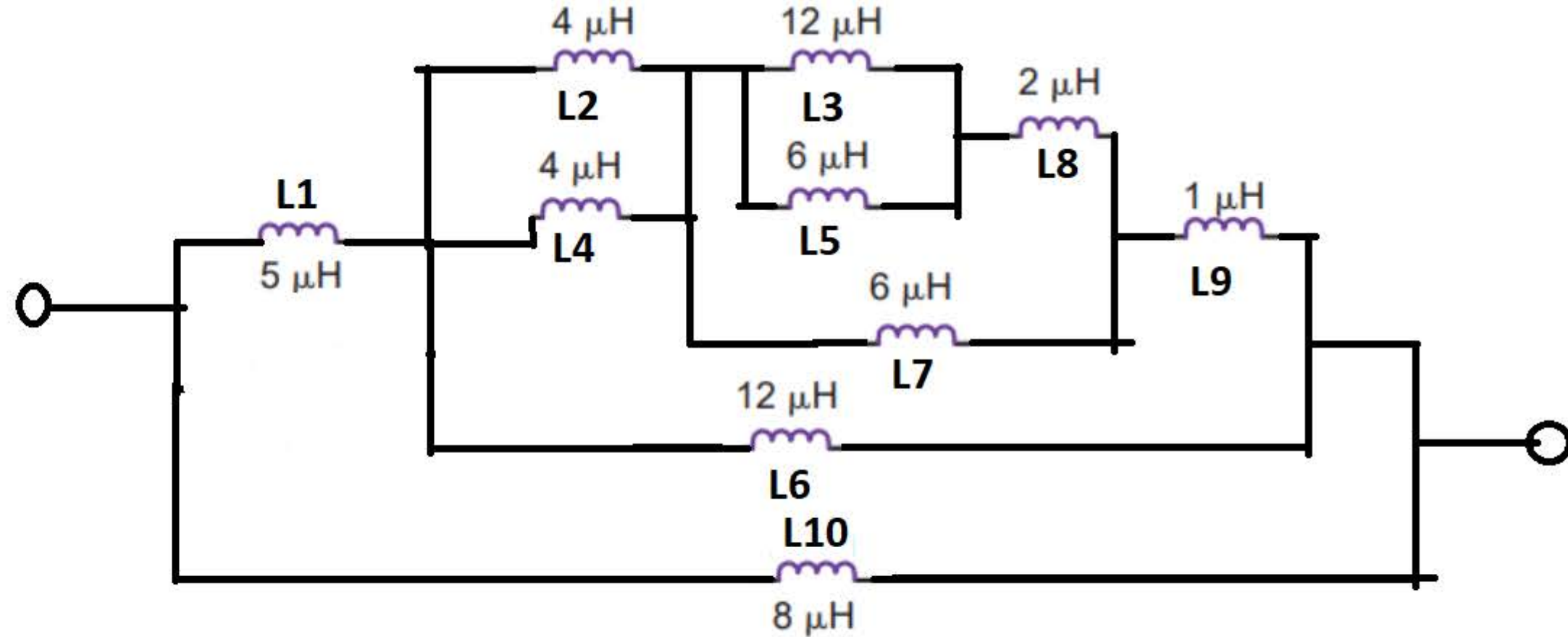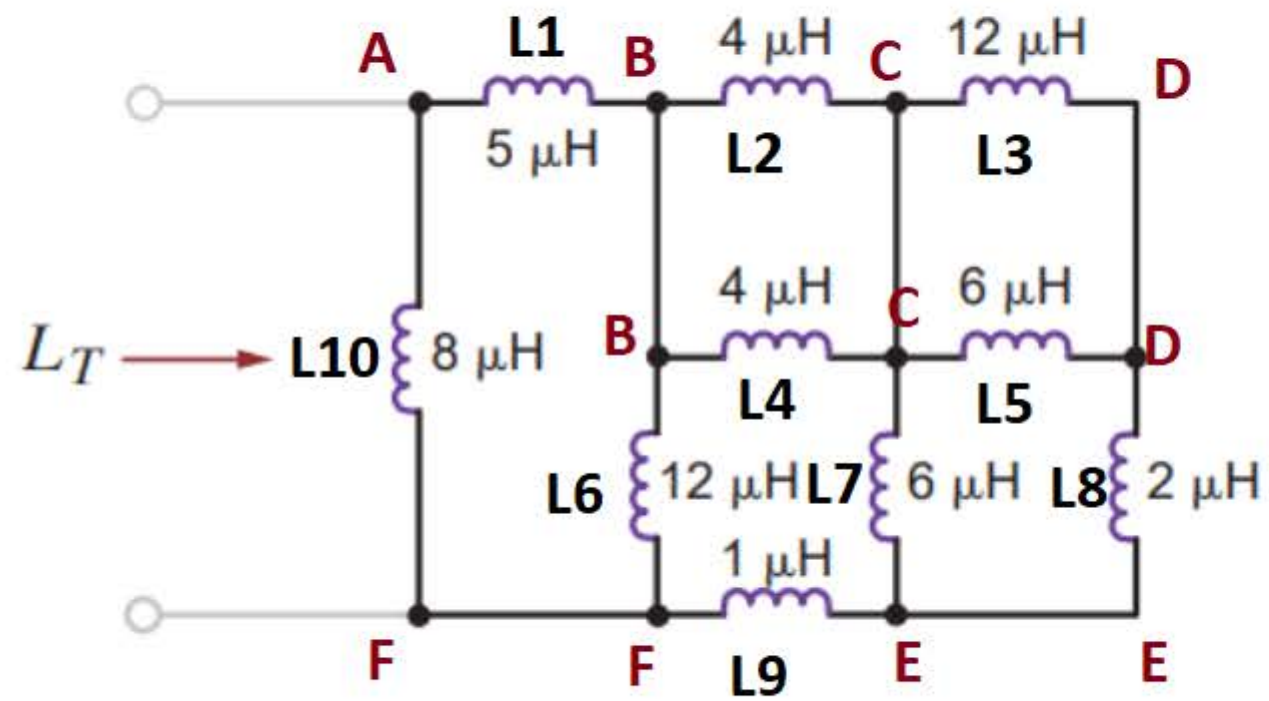6.74 Find L_T in the circuit in Fig. P6.74.





Bu düzenlenmiş halin sonucuna göre ise $L_T = 4,23$ olacaktır.

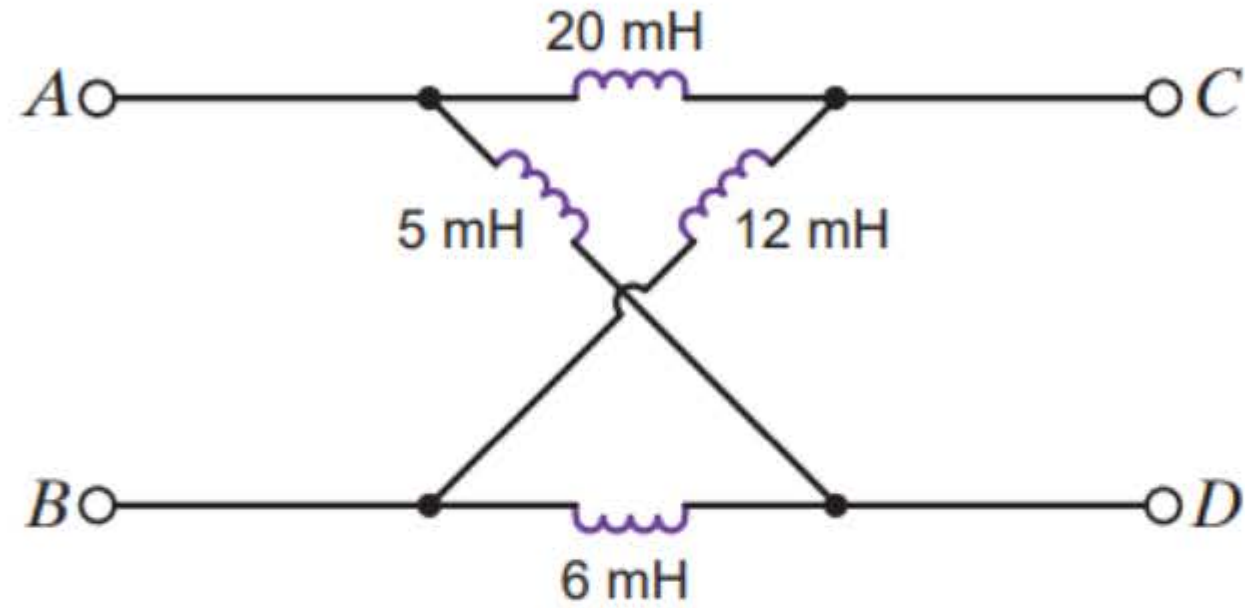6.79 Given the network shown in Fig. P6.79, find (a) the equivalent inductance at terminals $A-B$ with terminals $C-D$ short circuited, and (b) the equivalent inductance at terminals $C-D$ with terminals $A-B$ open circuited.




A)

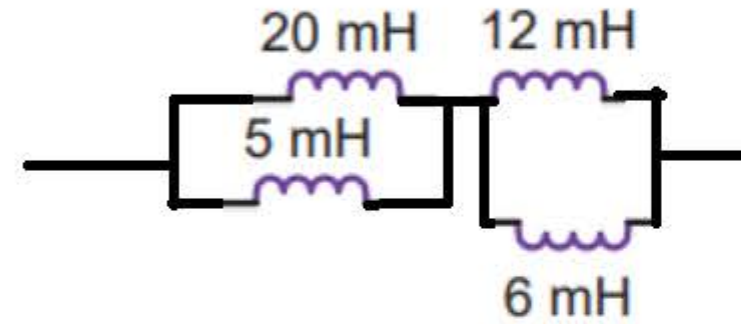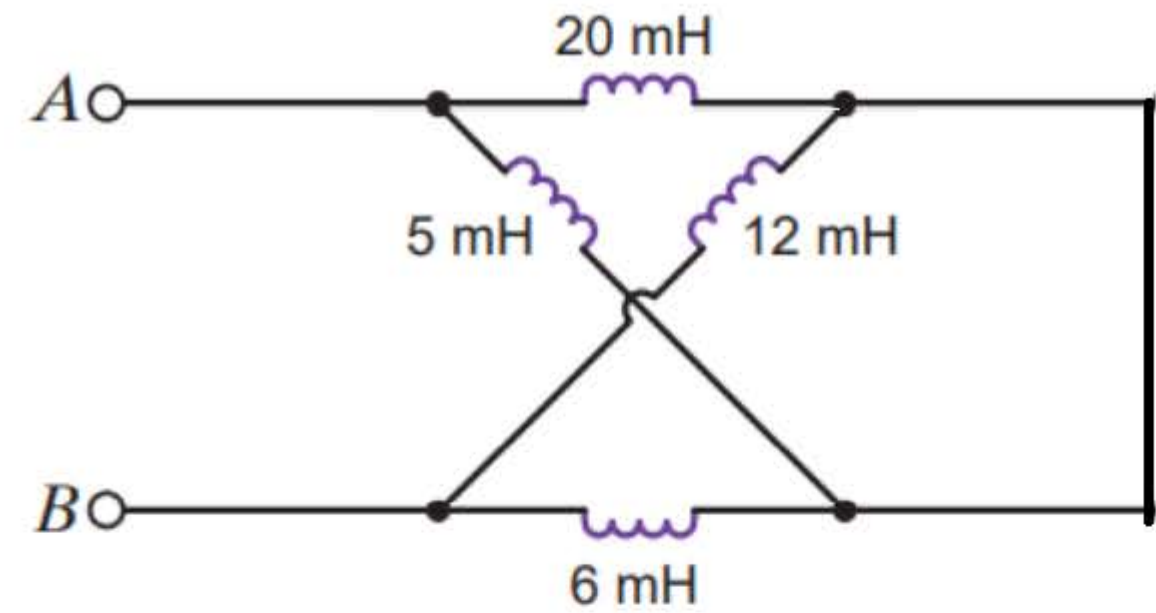

Buradan 8 mH geldi

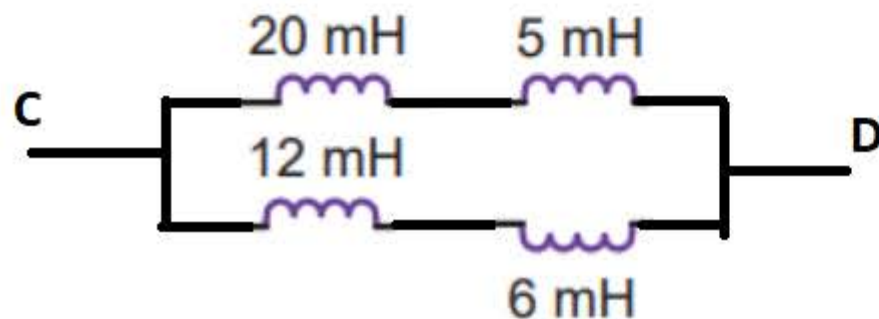
B) ÇÖZÜM :

A-B açık devre olduğu için akım gitmeyecek C den çıkan akım şöyle yol alacaktır. 20 ile 12 paralel olacaktır. 12 den geçen akım 6 ile seri olacaktır. 20 den geçen akım 5 ile seri 6 ile ise paralel olacaktır yani:




10.46511627906977 mH
gelir buradan da

B)

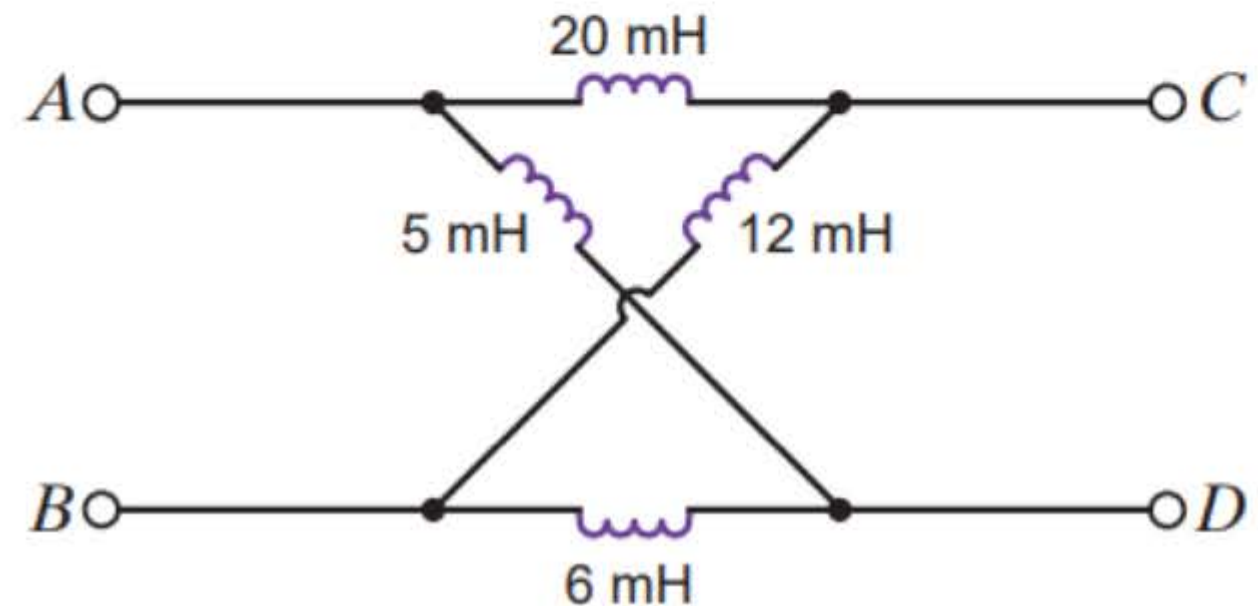

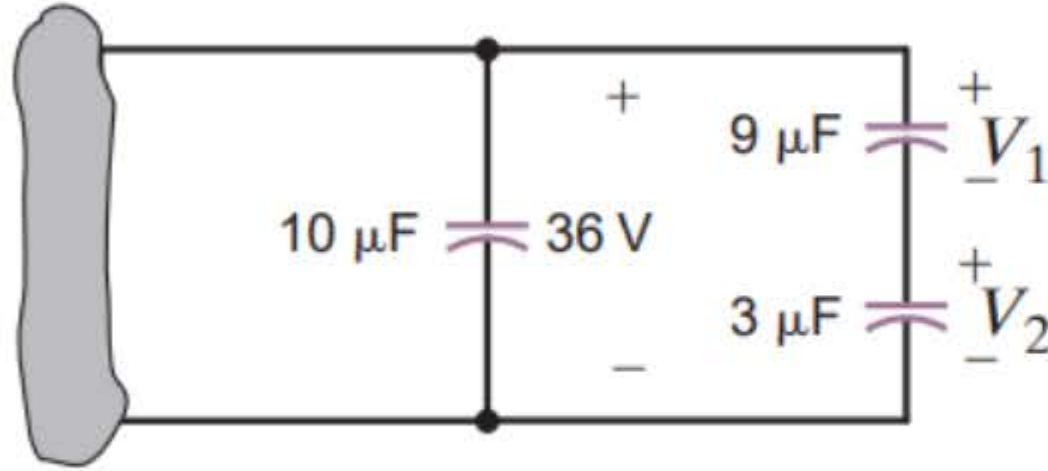- 6 .86** If the capacitors in the circuit in Fig. P6.86 have been connected for some time and have reached their present values, (a) calculate the voltages V_1 and V_2 and (b) determine the total energy stored in the capacitors.



A)

$$i_c(t) = C \frac{dV_c}{dt}$$

$Q = C_1 \times V_1$ $V_1 = Q / C_1$ seri olduklarında $1/C_1$ olacağı için V değerleri seri olduğu zaman direk toplayabilirim kanuna göre paralel kollara aynı volt düşeceği için

$V_1 + V_2 = 36V$ olur

Q değerleri eşit olduğu için

$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$

düzenlersek

$V_1 = 36 - V_2$

$9 \times 10^{-6} \times (36 - V_2) = 3 \times 10^{-6} \times V_2$ olur bunu da düzenlersek

$108 - 3V_2 = V_2$, $4V_2 = 108$, $V_2 = 27$, $V_1 = 9$ geldi.

B) V_1 ve V_2 yi biliyoruz toplam enerji formülü

$$U_C = \frac{1}{2} C V^2$$

$$1/2[(10 \times 10^{-6} \times 1296) + (9 \times 10^{-6} \times 81) + (3 \times 10^{-6} \times 729)]$$

bu ise $w = 7.938 \times 10^{-6}$ gelir.